

Laboratorio de Microprocesadores - 86.07

Parpadeo de un LED

Profesor:			Ing. Guillermo Campiglio								
Cuatrimestre/Año:			1°/2020								
Turno de las clases prácticas			Miercoles 19 hs								
Jefe de trabajos prácticos:			Pedro Ignacio Martos								
Docente guía:			Pedro Martos, Fabricio Baglivo, Fernando Pucci								
Autores			Seguimiento del proyecto								
Nombre	Apellido	Padrón									
Leonel	Mendoza	101153									

Observaciones:							

Coloquio			
Nota final			
Firma profesor			

Firma J.T.P

Fecha de aprobación



Índice

O.	Conclusiones	e
8.	Resultados	6
7.	Código de programa7.1. Código del primer método	4 4 5
6.	Diagrama de flujo	3
5.	Listado de componentes	3
4.	Circuito Esquemático	2
3.	Diagrama en Bloques	2
2.	Descripción del Trabajo	2
1.	Objetivo del Trabajo	2



1. Objetivo del Trabajo

El objetivo del siguiente trabajo es manejar los puertos de un Arduino (programado en Assembly), para encender y apagar un LED.

2. Descripción del Trabajo

Se realiza un programa en *Assembly*, que hace parpadear un LED alimentado y controlado por un Arduino UNO. Este programa hace parpadear al LED de dos formas distintas (a nivel programación, ya que en la practica no se van a notar mayores diferencias), mediante el *seteo* de todo el puerto a utilizar y el de un solo bit perteneciente al puerto (pin al que estará conectado el LED).

3. Diagrama en Bloques

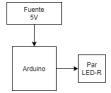


Figura 1: Diagrama en bloques

4. Circuito Esquemático

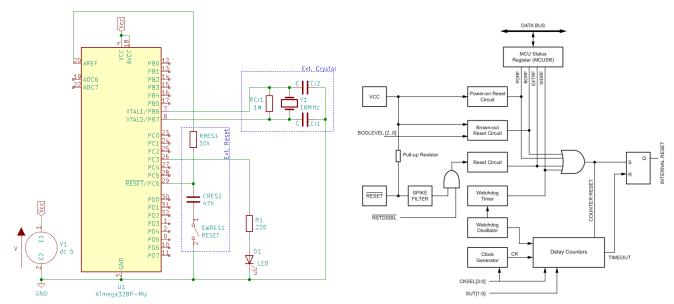


Figura 2: Esquemático del circuito

Figura 3: Esquemático del circuito lógico de RESET



5. Listado de componentes

- Microcontrolador ATmega328p y programador USBasp (Arduino UNO) [AR\$ 950]
- LED [AR\$ 10]
- \blacksquare Resistencia (220 $\Omega)$ [AR\$ 4]

6. Diagrama de flujo

A continuación un diagrama de flujo del programa.

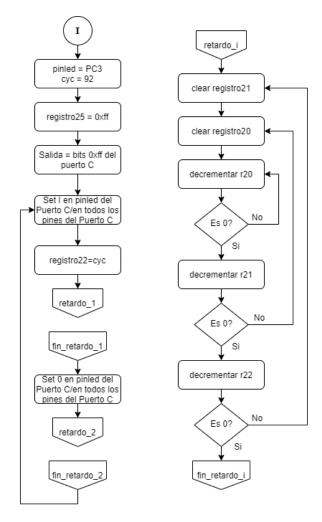


Figura 4: Diagrama de flujo del programa.



7. Código de programa

Fecha de entrega: 20 de mayo

7.1. Código del primer método

El primer método consiste en prender solo un bit del puerto usado para el LED.

```
; tp1.asm
 Created: 5/19/2020 22:56:42
  Author: LeoMendU
.include "m328pdef.inc"
; defino variables
.equ pinled = PC3
. equ cyc = 92
.\cos g
jmp main
main:
    ldi r25,0xff
    clr r24
    out DDRC, r25
                         ; pongo el porte como salida
loopled:
    sbi PORTC, pinled
                          ; encendido del led
    ldi r22, cyc
                          ; uso este tiempo para el prox retardo
    call retardador22
    cbi PORTC, pinled
                          ; cleareo el pin para apagar el led
    ldi r22, cyc
    call\ retardador 22
    rjmp loopled
retardador22:
                     ; delay de aproximadamente 10.9 ms * R22
    clr r21
loopretard1:
    clr r20
loopretard2:
                      ; cuento 256 veces con R20
    dec r20
    brne loopretard2
                      ; cuento 256 veces el conteo de R20 (hasta ahora 256*256)
    dec r21
    brne loopretard1
                     ; cuento "R22" veces el conteo de R21 (R22*256*256)
    dec r22
    brne retardador22
    ret
```



7.2. Código del segundo método

El segundo método consiste en prender todo el puerto usado para el LED.

```
tp1.asm
 Created: 5/19/2020 22:56:42
 Author: LeoMendU
.include "m328pdef.inc"
; defino variables
.equ pinled = PC3
. equ cyc = 92
.cseg
jmp main
main:
         ldi r25,0xff
         c \, l \, r - r \, 2 \, 4
         ser r23
         out DDRC, r25
                          ; pongo el porte como salida
loopled:
         out PORTC, r23
                          ; encendido del led (prendo todo el puerto)
         ldi r22, cyc
                                   ; uso este tiempo para el prox retardo
         call retardador22
         out PORTC, r24
                          ; limpio el puerto para apagar el led
         ldi r22, cyc
         call retardador22
         rjmp loopled
retardador22:
                 ; delay de aproximadamente 10.9 ms * R22
         clr r21
loopretard1:
         clr r20
loopretard2:
         dec r20
                              ; cuento 256 veces con R20
         brne loopretard2
         dec r21
                          ; cuento 256 veces el conteo de R20 (hasta ahora 256*256)
         brne loopretard1
                          ; cuento "R22" veces el conteo de R21 (R22*256*256)
         dec r22
         brne retardador22
         ret
```



8. Resultados

Se observo que el LED parpadeaba correctamente cada 1 seg (un segundo encendido y uno apagado), cuando se uso el primer método, solo funcionaba cuando se lo conectaba en el pin 3 del puerto C (o el A señalado en el Arduino de la figura 5); en cambio cuando se uso el segundo método, funcionaba en cualquier pin del puerto C.

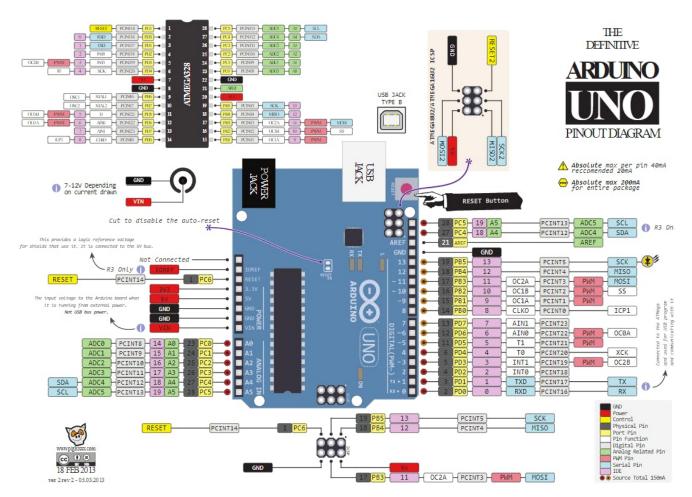


Figura 5: Pinout del arduino

9. Conclusiones

Para poder hacer que parpadee cada un segundo, se midió el tiempo del retardo (siendo de 10.9 ms aproximadamente), y con la frecuencia del clock del microcontrolador se dedujo la cantidad de ciclos que tarda la subrutina (173920) que es del orden del valor que da el debugger de AtmelStudio (197394), de esta forma se puede ver cuanto tiempo tarda en hacerse una operación (brne: 2 ciclos, dec: 1 ciclo, clr: 1 ciclo, etc.)

Al probar los dos métodos distintos, se explicita la diferencia entre sbi y out, y sobre que registros actúan (además de la diferencia entre DDRX, PINX y PORTX).

Por último, el parpadeo hace necesario que se emplee un delay de algún tipo, por lo que se uso una subrutina, haciendo el código mas ordenado y entendible, además de que sean intuitivas desde el comienzo del curso.